

Verilog Tutorial

2024/11/14

Digital Circuits


- 使用 0 和 1 表示訊號。而真實電路中，通常用低電位 0V 表示 0 ; 高電位(可能為 5V, 3.3V ... 等)表示 1。
- 數位電路由邏輯閘組成，有 AND Gate, OR Gate, XOR Gate, NOT Gate ...



AND



XOR

 

NOT



OR





NAND

Gate 的真值表和其他的 Gate 可以看此 https://en.wikipedia.org/wiki/Logic_gate


數位電路範例：半加器

由 XOR 和 AND 組成的一個 1-bit 加法器。

  


Combinational Logics / Circuits (組合邏輯)

 - 輸出完全由輸入決定
- 類似數學中的函數
- 例如: Adder, ALU, Multiplexer...





Sequential Logics / Circuits (序向邏輯)

 - Outputs are determined by not only the inputs, but also the previous inputs/outputs or states.
- Example: Register File, Latches, Flip-flops




Implemented with latches, or flip-flops

 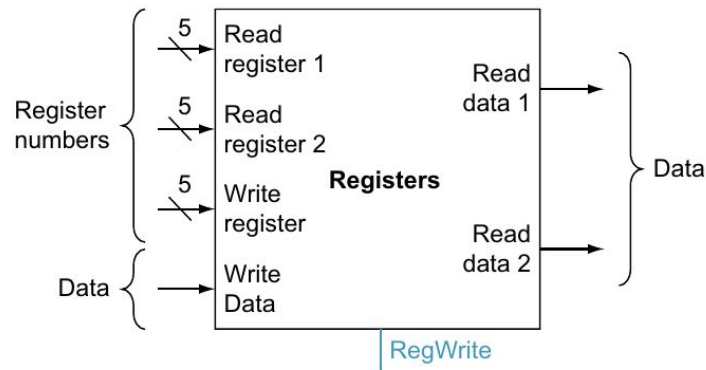

Timing: The Clock

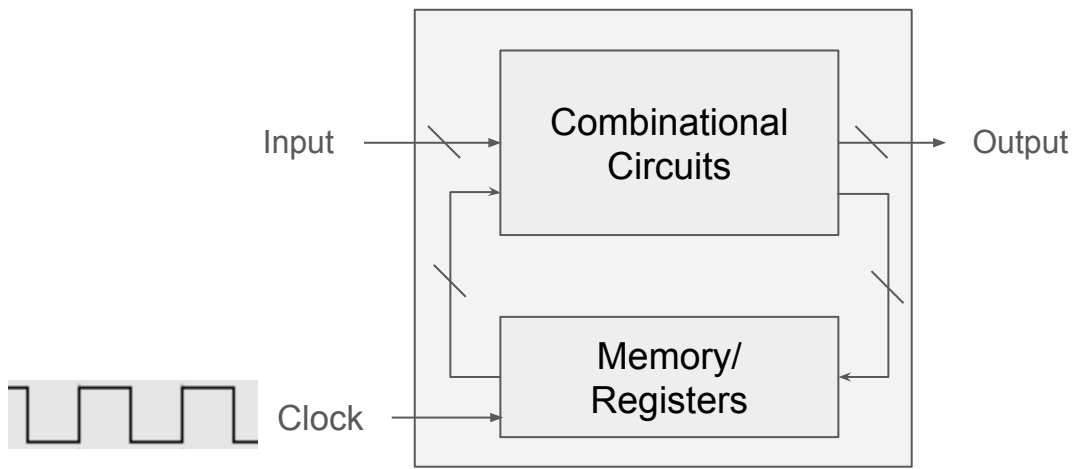- 序向邏輯中的狀態什麼時候改變呢？ Level-Triggered, Edge-Triggered
- 我們只會用到 Edge-Triggered。可以指定在 Rising Edge, Falling Edge 才做寫入。



邏輯設計參考閱讀

- Computer Organization and Design RISC-V Edition **Appendix A**


Verilog 簡介

- 硬體描述語言 Hardware Description Language
- 一部份的語句無法被合成 (Non-synthesizable), 這些語句只能用在 Testbench
- 將硬體透過類似 C 的高階語言的語法, 描述暫存器資料的移轉的方式來描述硬體, 我們稱為 Register Transfer Level。故 Verilog 也是一種 RTL Language.
- 透過 Synthesis Tool 可把這樣的硬體轉為較低階的 Gate Level (即由 Gate 和 Netlist 組成)

Modules - The Building Blocks

Verilog 描述的硬體由一個或多個 Module 組成。下面定義一個名為 <Name> 的 Module 的設計。

 
```
module <Name> (<Port List>);  
    <Port Declaration>  
    <Variable Declaration>  
    <Module Functionality or Structures>  
    ...  
endmodule
```



Module Hierarchy

一個 module 內可以有一個或多個 module instances。
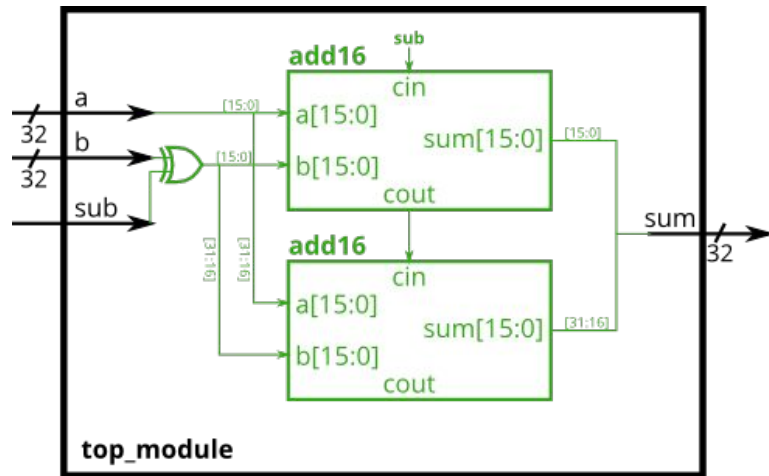
```
module top_module(a, b, sub, sum);  
    ...  
    ...  
    add16    add16_1(...);  
    add16    add16_2(...);  
  
    ...  
endmodule
```



最外層的 module 叫做 top module

Port Declarations (二種方式)

```
1 module top_module(  
2     input a, b, cin,  
3     output cout, sum );  
4  
5     assign {cout, sum} = a + b + cin;  
6  
7 endmodule  
8
```

將 Port 型別放在 Port List 中


```
1 module top_module(a, b, cin, cout, sum );  
2     input a, b, cin;  
3     output cout, sum;  
4  
5     assign {cout, sum} = a + b + cin;  
6  
7 endmodule  
8
```

Port List 只放 Port Name

Port 的型別放在 Module Body

Variable Declaration
 
```
module top_module (  
    input in1,  
    input in2,  
    input in3,  
    output out);  
  
    wire wire1;  
  
    xor xor1(out, wire1, in3);  
    xnor xnor1(wire1, in1, in2);  
  
endmodule
```



https://hdlbits.01xz.net/wiki/Exams/m2014_q4g

描述電路三種層次

- Gate Level Modeling
- Dataflow Level Modeling
- Behavior Level Modeling


Gate Level

```
module top_module (  
    input in1,  
    input in2,  
    input in3,  
    output out);
```

```
    wire wire1;
```

```
    xor xor1(out, wire1, in3);  
    xnor xnor1(wire1, in1, in2);
```

```
endmodule
```

 

直接使用邏輯閘來描述電路


https://hdlbits.01xz.net/wiki/Exams/m2014_q4g

Dataflow Level

```
1 module top_module (  
2     input in1,  
3     input in2,  
4     input in3,  
5     output out);  
6  
7     assign out = in3 ^ ~(in1 ^ in2);  
8 endmodule  
9
```

使用 **assign** 來指派數值
等號右邊的值會被放到等號左邊的變數。

 每次等號右邊的值有變動時，等號左邊的值就會重新被計算。故這樣的敘述稱為 **continuous assignment**。




Behavior Level

```
1 module top_module (  
2     input in1,  
3     input in2,  
4     input in3,  
5     output reg out);  
6  
7     always @(*)  
8         out = in3 ^ ~(in2 ^ in1);  
9  
10 endmodule  
11
```

```
1 module top_module (  
2     input in1,  
3     input in2,  
4     input in3,  
5     output reg out);  
6  
7     always @(*) begin  
8         reg tmp;  
9         tmp = in1 ^ in2;  
10        out = in3 ^ ~tmp;  
11    end  
12  
13 endmodule  
14
```

reg 才能在 always block 內被 assign

 @() 表示裡面變數有更動時，執行此always block 。* 表示 always block 內所有用到變數。



- 即使用 procedure block 來描述電路。Procedure blocks 包含 always block 和 initial block 。其中 initial block 無法合成電路，只會用在 testbench 。
- 裡面可用 if-else, case... 等語法...
- 若有多行敘述，可用 begin ... end 包起來。類似 C 的 { ... }

Module Instances

<模組名> <實例名>(<Port 連接>);

```
module Full_Adder(input a, b, cin, output sum, cout);  
    wire c1, c2;  
    wire s1;
```

```
    Half_Adder hadd1(.a(a), .b(b), .sum(s1), .cout(c1));  
    Half_Adder hadd2(s1, cin, sum, c2);
```

```
    assign cout = c1 | c2;  
endmodule
```

模組名

實例名

連接輸入輸出埠

使用 Port 名稱來連接

按模組定義 Port 順序連接

```
module Half_Adder(input a, b, output reg sum, cout);  
    always @(*) begin  
        sum = a ^ b;  
        cout = a & b;  
    end  
endmodule
```

Data Values

每個 bit 有四種狀態

- 0: 即表示 0 、低電位 0V
- 1: 即表示 1 、高電位 5.5V, 3.3V, ...
- x: don't care, unknown value
- z: High Impedance, Floating (即沒有輸入)

數字表示

4'b1101

4	表示此數值有幾個 bit 。若沒有寫則按所在情境決定或為 32 bits
b	b 表示後面接的數字為二進位。這裡也可以是 h (十六進位), o(八進位), d (十進位).
1101	為數字本身。

50

單純十進位數字. bits 數按所在情境決定, 或為 32 bits

連接運算子 (Concatenation)

$\{a_0, a_1, \dots, a_n\}$ ，即在 $\{\}$ 把要連結的表達式放進去，並用 $,$ (逗號分隔)。

`{2'b10, 4'b1001} // = 101001`

`{j, k} // 即把 j, k 二變數連起來`

若 $\{ \dots \}$ 內均為變數名稱，可用在等號左邊

assign `{c, sum} = a + b;`

always `@(*)`
`{c, sum} = a + b;`

複製運算子 (Replication Operator)

`{n{m}}` 即 m 重複 n 次。其中 n 必須是常數。

```
wire [63:0] out;  
wire [9:0] tmp;  
  
assign tmp = {5{2'b01}};           // 0101010101  
assign out = {{32{in[31]}}}, in}; // Sign-extension
```

其他運算子


其他 Verilog 運算子類似於 C，包含 `==`, `!=`, `+`, `-`, `*`, `/`, `&`, `|`, `^`, `~`, `>>`, `<<`, `?` :

Data Type: Net

- 連接線
- 分為三種 **wire**, **wand**, **wor**。可使用 wire, wand, wor 宣告。
- input, output 若沒有特別宣告, 則為 wire
- 不會儲存狀態。若未有任何元件驅動 wire, 其值為 z (浮接狀態)。可透過 **assign** 或連接至 module instance、gate 的輸出 port 來驅動。但不能在 procedure block 內指定其值。
- 一條 wire 不能被同時驅動 (連接 2 個以上 output 到一個 wire)。
- wand 在同時被驅動時, 會把所有接到它的值做 and 運算作為其值。
- wor 在同時被驅動時, 會把所有接到它的值做 or 運算作為其值。

Example 1

```
1 module top_module (  
2     input in1,  
3     input in2,  
4     input in3,  
5     output out);  
6  
7     wire wire1;  
8     xnor xnor1(in1, in2, wire1);  
9     xor xor1(wire1, in3, out);  
10 endmodule
```

 

Example 2

```
wire out;           // Declare the wire  
assign out = a + b; // Continuous assignment
```


Data Type: Reg

- 暫存器, 類似變數, 可儲存狀態
- 只能在 procedure block (always block 或 initial block) 指定其值, 預設值為 x
- module 的 output 可以被宣告為 reg

```
reg out;
```

```
always @(*) begin  
    out = a + b;  
end
```

```
module sample (input a, output reg out);  
    always @(*) begin  
        out = ~a;  
    end  
endmodule
```

Vector (向量)

- 表示多位元的資料型態。net, reg 均可被定義為 vector 。
- 宣告變數時, 在 data type 與 <變數名稱> 之間加入 [msb:lsb] , 建議 msb bit 數減 1 , 而 lsb 為 0。

```
wire [2:0] a;    // 3-bit wire
wire [3:0] b;    // 4-bit wire
reg  [3:0] c;    // 4-bit register
```

```
assign a = 3'b110;
assign b[3] = 1'b1;
assign b[1:0] = a[2:1];
```

用 [n] 來選擇第 n 個 bit 或用 [n:m] 來選擇 n ~ m 連續的 bits 。

Array (陣列)

- 宣告變數時, 在 reg, wire 右邊加入 [a:b] 用來表示陣列。其中 a 是第一元素的 index, b 是最後元素的 index。

```
reg [31:0] registers [0:31];
```

```
assign out = registers[read_index];
```

```
assign out5 = registers[5];
```

```
always @(posedge clk)
```

```
    if (write)
```

```
        registers[write_index] <= write_data;
```

if-else 敘述

只能用在 Procedure Block

```
if (<條件式>)  
    <if body>  
else  
    <else block>
```

```
if (a == 2'b01) begin  
    b = c;  
    d = e;  
end else begin  
    b = 3 + a;  
    d = k;  
end
```

case 敘述

```
case (<sel>)  
    <a>: < <a> == <sel> 時執行 >  
    <b>: < <b> == <sel> 時執行 >  
    ...  
    default: < 其他情形執行 >  
endcase
```

```
case (sel)  
    2'b00: a = b + c;  
    2'b01: a = b - c;  
    default: a = b;  
endcase
```

```
casez (sel)  
    2'b00: a = b + c;  
    2'b1?: a = b - c;  
    default: a = b;  
endcase
```

常用在 Multiplexer , ALU

Assignment in Procedure Block

- Blocking assignment: 使用 = 來寫入值
 - 在執行當下即完成寫入
 - 通常**組合邏輯**時用
- Non-blocking assignment: 使用 <= 來寫入值
 - 在執行當下, 只先算好 <= 右邊的值。等到模擬完此 time slot 前再進行寫入
 - 通常是**序向邏輯**時用

```
always @(*) begin
    if (sel)
        c = a + b;
    else
        c = 0;
end
```

```
always @(posedge clk) begin
    a <= b;
    b <= a;
end
```

組合邏輯

可用 continuous assignment 或 always block 表示組合邏輯

```
module Adder (input [31:0] a, b,  
              output [31:0] sum);
```

```
    assign sum = a + b;
```

```
endmodule
```

```
module Adder (input [31:0] a, b,  
              output reg [31:0] sum);
```

```
    always @(*)
```

```
        sum = a + b;
```

```
endmodule
```



blocking assignment

序向邏輯 (Edge-Triggered)

需用 always block 。通常使用 non-blocking assignment 指定暫存器的值

```
module D_FlipFlop (input clk, d, rst,  
                  output reg q);
```

```
    always @(posedge clk or posedge rst) begin
```

```
        if (rst == 1)
```

```
            q <= 0;
```

```
        else
```

```
            q <= d;
```

```
    end
```

```
endmodule
```

clk 從 0 → 1 時執行此 always block 。若希望 clk 從 1 → 0 時執行, 則把 **posedge** 改成 **negedge**

non-blocking assignment

Parameters

可定義在 module 內作為常數使用。

- **parameter**: 可在宣告 module instance 時被修改
- **localparam**: 不可被修改

```
module Adder(a, b, sum);  
    parameter width=32;  
    input  [width-1:0] a, b;  
    output [width-1:0] sum;  
  
    assign sum = a + b;  
endmodule
```

實際用 HDLBits 操作示範

https://hdlbits.01xz.net/wiki/Main_Page

Testbench

- Testbench 也是一個 module
- 通常會有 initial block
- 在 Testbench module 裡會把要測試的 module 放進來測試

Initial Block

- 為 Procedure Block 的一種
- 模擬開始時被執行一次
- 用在 Testbench

```
module Testbench;    // Testbench 本身不需要有 I/O port
    reg clk;
    reg rst;
    integer cycles = 0;

    // 用來連接 counter 的 output
    wire [3:0] count;

    // 把 counter 放進來
    Counter counter(.clk(clk), .rst(rst), .count(count));
```

```
initial begin
    $dumpfile("counter.vcd");
    $dumpvars;
    $monitor("cycles: %3d, counter: %b", cycles, count);

    rst = 1; clk = 0;
    #(`CYCLE_TIME) rst = 0; clk = 1; // begin here
end
```

```
always @(clk)
    #(`CYCLE_TIME/2) clk <= ~clk;
```

```
always @(posedge clk) begin
    cycles <= cycles + 1;
    if (cycles == 32)
        $finish;
```

```
end
endmodule
```

Compiler Directives

- ``define`: 定義 Macro , 類似 C 的 `#define`

例: ``define CLOCK_CYCLE 8` 。定義後可用 ``CLOCK_CYCLE` 來使用此 macro

- ``undef`: 取消定義 macro

- ``timescale`: 設定時間單位

例: ``timescale 1ns/1ps` 一個時間單位為 1ns , 最小精度為 1ps 。

- ``include`: 將外部檔案引入, 類似 C 的 `#include`

System Tasks

- 可放在 Procedure Block 內。不可合成, 故只用在 Testbench
- 儲存波型圖
 - `$dumpfile` 指定要儲存波型圖的檔案名稱
 - `$dumpvars` 要把哪些變數波型儲存下來
- 印出訊息
 - `$display` 印出訊息至 console, 在最後加入 “\n” 換行符號
 - `$write` 印出訊息至 console, 不加入換行符號
 - `$monitor` 監測變數變化, 當有改變時印出訊息至 console
- 檔案處理: `$fopen`, `$fclose`, `$fdisplay`, `$fwrite`
- 其他
 - `$finish`: 終止模擬

Delays

#<要 Delay 幾個時間單位>

- Delay 可放在 Procedure Block 內, 通常用於 Testbench
- 不可合成, 或在合成時被忽略

```
initial begin  
    rst = 1;           // 一開始先把 rst 設為 1  
    #8  rst = 0;       // 等 8 個時間單位後, 再把 rst 設為 0  
end
```

實際示範寫 Testbench

```
module Counter(input clk, rst, output reg [3:0] count);
    always @(posedge clk, posedge rst) begin
        if (rst)
            count <= 0;
        else begin
            count <= count + 1;
        end
    end
end
endmodule;
```

```
module Testbench;    // Testbench 本身不需要有 I/O port
    reg clk;
    reg rst;
    integer cycles = 0;

    // 用來連接 counter 的 output
    wire [3:0] count;

    // 把 counter 放進來
    Counter counter(.clk(clk), .rst(rst), .count(count));

    initial begin
        $dumpfile("counter.vcd");
        $dumpvars;
        $monitor("cycles: %3d, counter: %b", cycles, count);

        rst = 1; clk = 0;
        #(`CYCLE_TIME) rst = 0; clk = 1; // begin here
    end

    always @(clk)
        #(`CYCLE_TIME/2) clk <= ~clk;

    always @(posedge clk) begin
        cycles <= cycles + 1;
        if (cycles == 32)
            $finish;
    end
end
endmodule
```


Verilog 參考網站

- ASIC-World Verilog <https://www.asic-world.com/verilog/index.html>
- VLSI Verify Verilog Tutorial <https://vlsiverify.com/verilog/>
- HDLBits https://hdlbits.01xz.net/wiki/Main_Page
類似 Verilog 版 Leetcode
- EDA Playground https://hdlbits.01xz.net/wiki/Main_Page
線上提供各樣 EDA Tools 操作環境